


NODI RECAP IMPOSTARE

lunedì 4 agosto 2025 10:39

SOLO IMPOSTAZIONE

ESERCIZIO 1 - SOLO IMPOSTAZIONE

Risolvere il circuito in figura

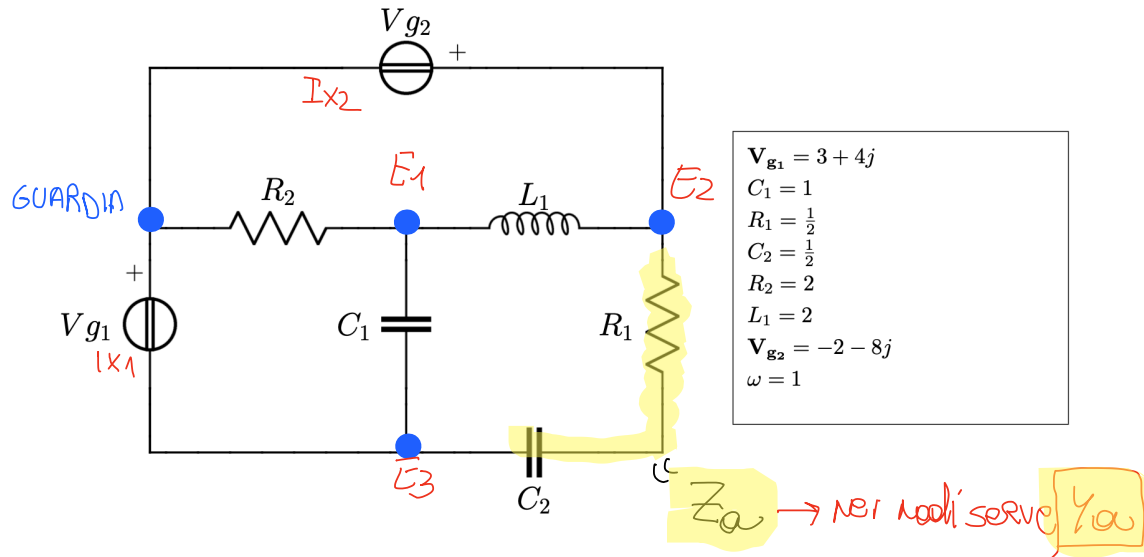


$$\begin{cases}
 \left(j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L_1} + \frac{1}{R_2} \right) E_1 + \left(-\frac{1}{j\omega L_1} \right) E_2 + \left(-j\omega C_1 \right) E_3 = 0 \\
 -\frac{1}{j\omega L_1} E_1 + \left(\frac{1}{j\omega L_1} + Y_a \right) E_2 + \left(-Y_a \right) E_3 = I_{x2} \\
 -j\omega C_1 E_1 - Y_a E_2 + \left(Y_a + j\omega C_1 \right) E_3 = -I_{x1} \\
 E_3 = -V_{g1} \\
 E_2 = V_{g2}
 \end{cases}$$



ESERCIZIO 2 - SOLO IMPOSTAZIONE

Risolvere il circuito in figura

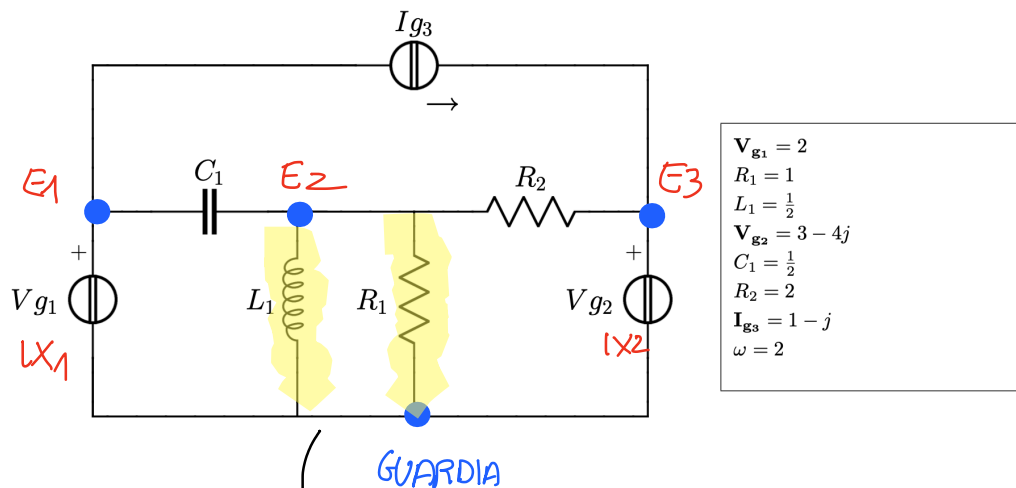

$$\begin{cases}
 (j\omega C_1)E_1 + (-j\omega C_1)E_2 = -I_{g3} + I_{X1} \\
 (-j\omega C_1)E_1 + \left(Y_0 + j\omega C_1 + \frac{1}{R_2}\right)E_2 + \left(-\frac{1}{R_2}\right)E_3 = 0 \\
 -\frac{1}{R_2}E_2 + \frac{1}{R_2}E_3 = I_{g3} + I_{X2}
 \end{cases}$$

✓

$$\begin{cases}
 E_1 = V_{g1} \\
 E_3 = V_{g2}
 \end{cases}$$

ESERCIZIO 3 - SOLO IMPOSTAZIONE

Risolvere il circuito in figura

